



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NASIONALE  
SENIOR SERTIFIKAAT**

**GRAAD 11**

**NOVEMBER 2016**

**ELEKTRIESE TEGNOLOGIE  
MEMORANDUM**

**PUNTE: 200**

---

Hierdie memorandum bestaan uit 10 bladsye.

---

## VRAAG 1: BEROEPSVEILIGHEID EN GESONDHEID, GEREEDESKAP EN MEETINSTRUMENTE

- 1.1 Goeie huishouding verseker dat werkswinkel veiliger en beter georganiseer is.  
'n Veiliger werksomgewing lei tot hoër produktiwiteit en wins, 'n gelukkige werkspan en bespaar tyd. ✓✓ (2)
- 1.2 • Versuim om beskermende klere te dra. ✓  
• Rowwe spel in werkswinkel. ✓ (Enige twee relevante antwoorde.) (2)
- 1.3 'n Ongeorganiseerde/swak beplande werkswinkel. ✓  
(Enige relevante antwoord.) (1)
- 1.4 • Om WS- en GS-spannings te bepaal. ✓  
• Om verhoudings tussen golfvorms te bepaal. ✓  
• Om frekwensies te bepaal. ✓ (3)
- 1.5 • 'n Digitale weerstandsmeter kan nie baie hoë spanning en weerstand soos vereis deur SANS voorsien nie. ✓✓  
• 'n Isolasiemeter gebruik 'n spanning wat dubbel die toevoerspanning is. ✓ (2)  
**[10]**

## VRAAG 2: ENKELFASE OPWEKKING EN ENKELFASE TRANSFORMATORS

- 2.1 • Met wisselstroom keer die stroomrigting teen 'n konstante tempo om. ✓  
• Gelykstroom is wanneer die stroom alleenlik in een rigting vloei. ✓ (2)
- 2.2 WGK-waarde van 'n wisselstroom is gelyk aan daardie gelykstroom wat hitte teen dieselfde tempo sal produseer op dieselfde resistor. ✓✓ (2)
- 2.3  $\Phi = BA$  ✓  
 $= 3 \times (900 \times 10^{-6})$  ✓  
 $= 2,7 \text{ mWb}$  ✓ (3)
- 2.4  $V_{GEM} = 0,637 \times V_{Maks}$  ✓  
 $= 0,637 \times 16$  ✓  
 $= 10,19 \text{ V}$  ✓ (3)
- 2.5  $\text{EMF} = Blv \sin \theta$  ✓  
 $= 0,08 \times 0,3 \times 50 \sin 90^\circ$  ✓  
 $= 1,2 \text{ V}$  ✓ (3)
- 2.6  $V_{WGK} = V_{MAKS} 0,707$  ✓  
 $V_{MAKS} = \frac{V_{WGK}}{0,707}$   
 $= \frac{240}{0,707}$   
 $= 339,46 \text{ V}$  ✓ (3)

- 2.7 • WGK is die gelykstroom waarde wat dieselfde hitte as die ekwivalente wisselstroom spanning sal gee. ✓  
 • Gemiddelde waarde is die gemiddelde van 'n seker aantal waardes oor die positiewe helfte van 'n siklus. ✓ Gemiddelde van 'n volle siklus is 0 volt. ✓ (3)


2.8  $V_{WGK} = V_{MAKS} \times 0,707 \checkmark$   
 $= 75 \times 0,707 \checkmark$   
 $= 53,03 V \checkmark$

$$V_{GEM} = V_{MAKS} \times 0,637 \checkmark$$
 $= 75 \times 0,637 \checkmark$ 
 $= 47,78 V \checkmark \quad (6)$

- 2.9 Laminering word gedoen om verliese as gevolg van werwelstrome te verminder. ✓✓ (2)

2.10  $F = \frac{p \times n}{60} \checkmark$   
 $= \frac{2 \times 3\,600}{60} \checkmark$   
 $= 120 \text{ Hz} \checkmark \quad (3)$

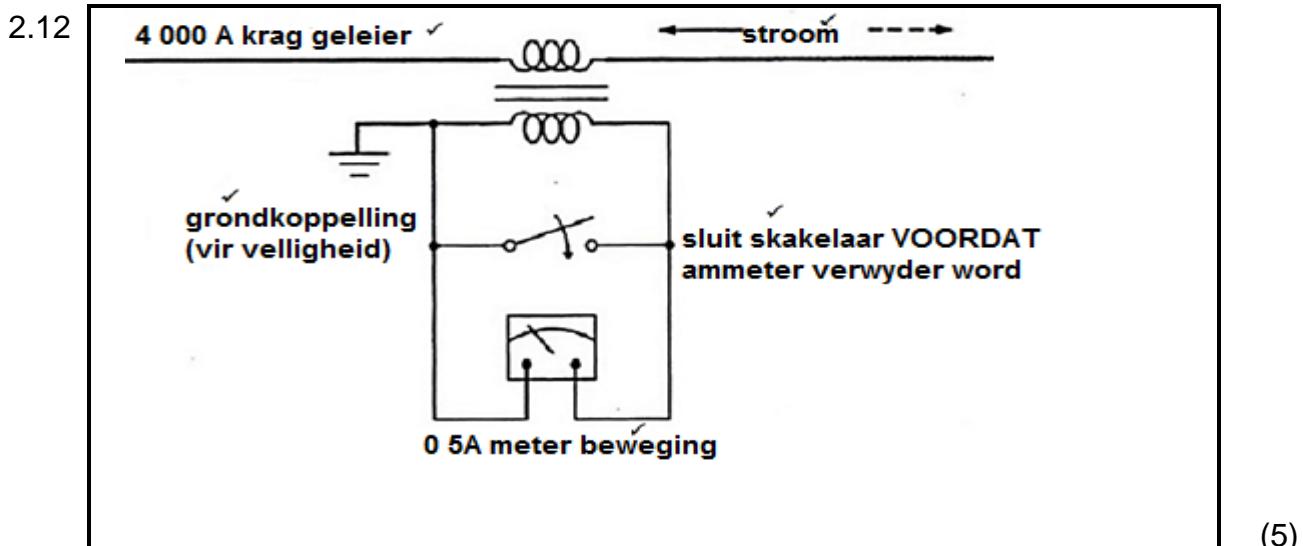
- 2.11 • 'n Transformator bestaan uit twee spoele, 'n primêre en 'n sekondêre, en 'n kern waarop die spoele gedraai is. ✓  
 • Die twee spoele is glad nie elektriese gekoppel nie. ✓  
 • Die basiese werking van die transformator is op wedersydse induksie gebaseer. ✓  
 • 'n WS-spanning word oor die primêre spoel aangewend. ✓  
 • 'n Magnetiese veld bou op en breek af in die primêre spoel. ✓  
 • Hierdie verandering in die magnetiese veld in die primêre spoel "sny" die windings van die sekondêre spoel sodat 'n wisselende spanning oor die sekondêre spoel geïnduseer word. ✓  
 • Hierdie geïnduseerde sekondêre spanning kan meer of minder as die toevoerspanning wees. ✓ (Enige 6 x 1) (6)



- 2.13 2.13.1 1. Sekering ✓  
 2. Potensiaaltransformator (PT) ✓  
 3. Gronding vir veiligheid ✓ (3)
- 2.14 • Ysterverliese ✓  
 • Koperverliese ✓  
 • Swerverliese ✓ (Enige drie relevante antwoorde.) (3)
- 2.15 • Transmissie en verspreiding oor lang afstande. ✓  
 • Hoëspanning gelykstroom kragtransmissie ✓  
 • Laespanning gelykstroom kragbronne ✓  
 • Elektriese oonde in staalfabrieke ✓ (Enige drie relevante antwoorde.) (3)  
**[50]**

### VRAAG 3: ENKELFASE-MOTORS EN BESKERMINGSTOESELLE

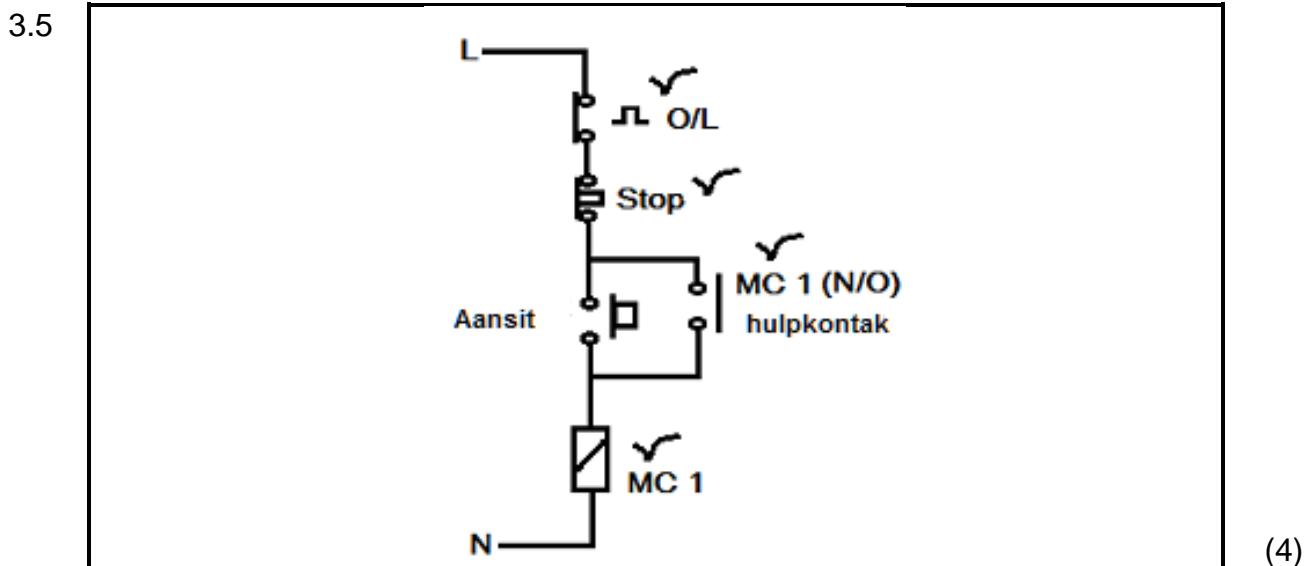
- 3.1 Om die toevoer outomaties te diskonnekteer as die voorafgestelde waarde oorskry word. ✓✓ (2)
- 3.2 • Bimetaalstrook tipe ✓  
 • Elektroniese digitale tipe ✓  
 • Eutektiese allooi tipe ✓ (3)
- 3.3 Om te verhoed dat die motor vanself aan die gang kom na 'n kragonderbreking. ✓✓ (2)
- 3.4 • Die bimetaalstrook word van twee verskillende metale wat aanmekaar verbind is gemaak. ✓  
 • Die twee metale het verskillende termiese uitsetting eienskappe. ✓  
 • Die bimetaalstrook buig teen 'n sekere tempo wanneer dit verhit word. ✓  
 • In die geval van 'n oorlas toestand sal die bimetaalstrook voldoende verhit om ver genoeg te buig om die uitklink-kontakpunte in werking te laat tree.✓ (4)



- 3.6 • Kapasitor-aansitmotor ✓  
 • Universele-motor ✓ (Enige twee relevante antwoorde.) (2)

- 3.7 Om te verseker dat daar geen lekstrome ✓/ kortsluitings tussen die windings en aarde is nie. ✓ (6)

3.8

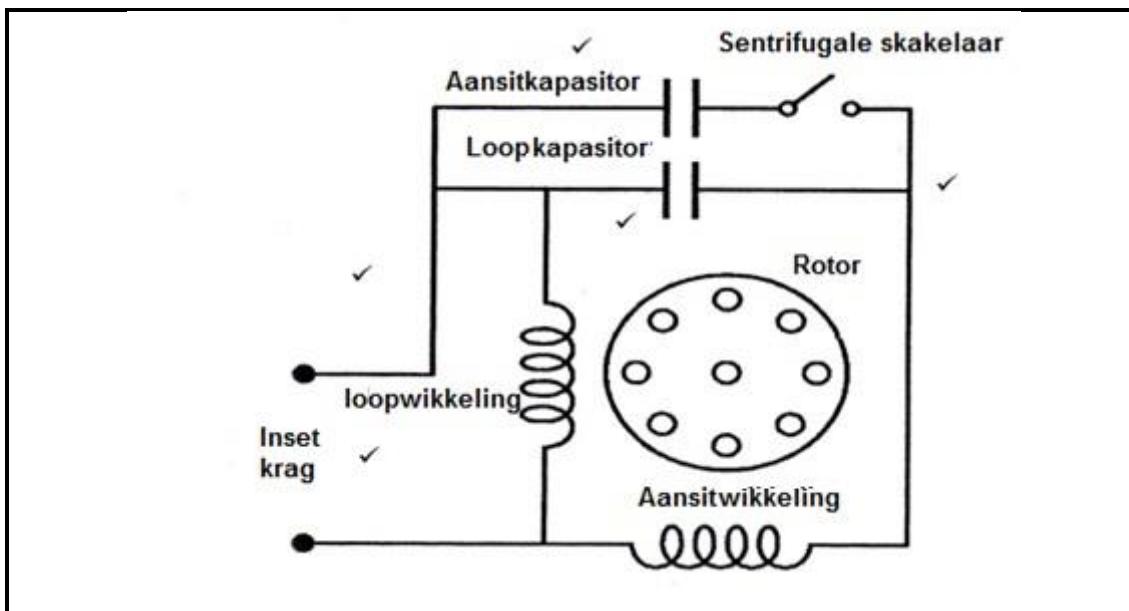

(5)

- 3.9 Deur die aansitwikkeling of die loopwikkeling se verbindings om te ruil, ✓ maar nie albei. ✓ (2)

- 3.10 • Elektriese inspeksie ✓  
• Meganiese inspeksie ✓ (2)

- 3.11 • Slypstene ✓  
• Klein waaiers ✓ (2)


[30]

#### VRAAG 4: HALFGELEIERTOESTELLE, KRAGBRONNE EN VERSTERKERS

- 4.1 • Verwyder die diode van die kring voor toetsing. ✓  
• Toets in altwee rigtings. As daar net in een rigting 'n lesing gegee word, dan is die diode aanvaarbaar. ✓ (2)


- 4.2 • Afsluit ✓  
• Aktief ✓  
• Saturasie ✓ (3)

4.3

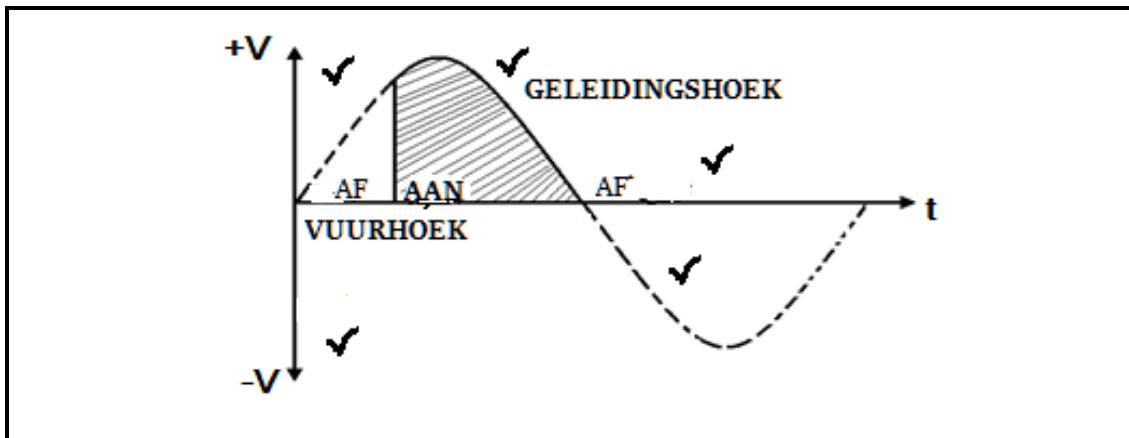

(5)

4.4

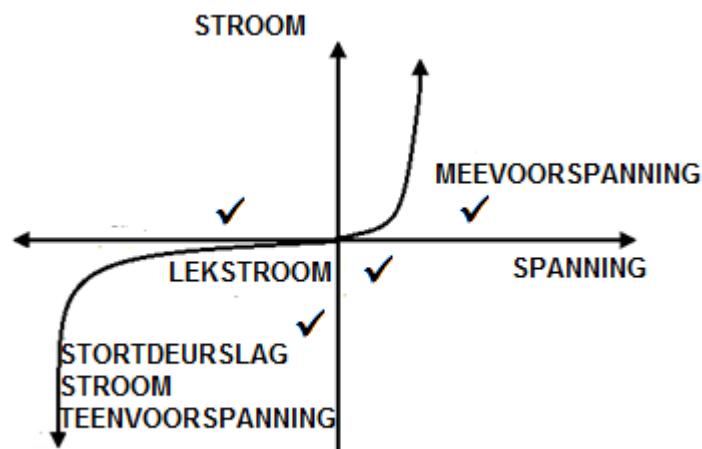

(4)

4.5 Gedurende die nag.



1. Die weerstand van die LAR is hoog. ✓
2. Spanning  $V_{LAR}$  is ook hoog. ✓
3. Maar  $V_{BE} = V_{LAR}$  so die  $V_{BE} \geq 0,6$  V. ✓
4. Transistor sal soos 'n gesloten skakelaar aangeskakel wees. ✓
5. Maksimum stroom vloei deur die LUD en die transistor ✓
6. Die LUD skakel aan ✓

(6)

4.6 Dit het 'n verandering in magnetiese veld nodig om die wikkellings te sny om 'n stroom te induseer. ✓✓

(2)

4.7

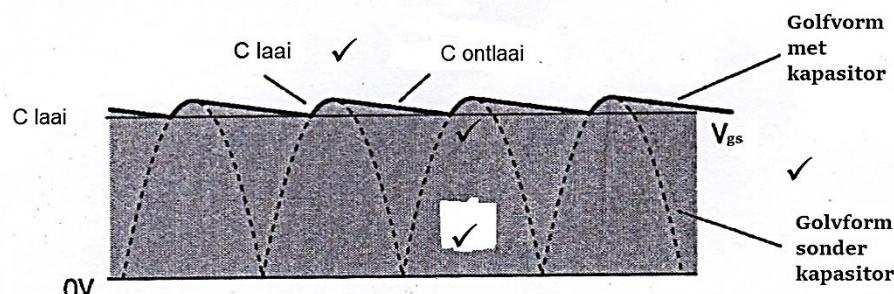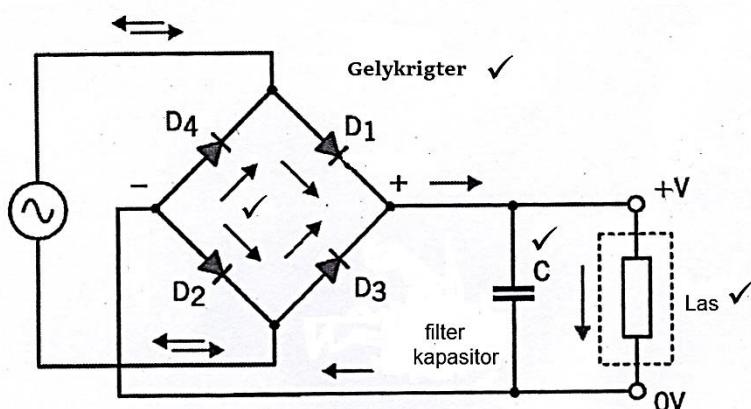

(8)

4.8 4.8.1 12 V ✓ (1)

4.8.2 7,7 mA ✓ (1)

$$\begin{aligned}
 4.8.3 \quad I_{WINS} &= \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \checkmark \\
 &= \frac{7.7 \text{ mA} - 2 \text{ mA}}{80 \mu\text{A} - 20 \mu\text{A}} \checkmark \\
 &= 95 \checkmark \quad (3)
 \end{aligned}$$

4.8.4 80  $\mu$ A ✓ (1)



4.10 Dit is wanneer 'n gedeelte van die afvoersein na die inset teruggevoer word, ✓ maar dit is  $180^\circ$  uitfase met die insetsein. ✓ (2)



4.12 • Klas A ✓ – een transistor versterk die hele insetsein. ✓  
• Klas B ✓ – een transistor versterk net die positiewe helfte van die insetsein. ✓  
• Klas AB ✓ – Die pas tussen klas A en klas B. Meer as 50% maar minder as 100% van die insetsein word versterk. ✓  
• Klas C ✓ – Minder as 50% van die insetsein word versterk. ✓

(Enige 3 x 1) (3)  
**[50]**

## VRAAG 5: RLC-SERIE STROOMBANE

- 5.1 • Stroom is maksimum. ✓  
• Impedansie is minimum. ✓ (Enige 2 x 1) (2)

5.2 Impedansie is die totale opposisie teen die stroom in 'n wisselstroom kring, wat uit 'n kombinasie van resistors en reaktansies bestaan. ✓✓ (2)

5.3 5.3.1 Tydens resonansie is  $X_C = X_L = 2\pi fL$  ✓  
 $= 2 \times \pi \times 50 \times 0,0637$  ✓  
 $= 20,01 \Omega$  ✓ (3)


5.2 5.3.2  $Z = R$   
 $Z = 15 \Omega$  ✓ (1)

5.4 5.4.1  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$   
 $= \frac{1}{2\pi \times 50 \times 220 \times 10^{-6}}$  ✓  
 $= 14,47 \Omega$  ✓

$X_L = 2\pi fL$   
 $= 2\pi \times 50 \times 75 \times 10^{-3}$  ✓  
 $= 23,56 \Omega$  ✓

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{22^2 + (23,56 - 14,47)^2} = 23,8 \Omega$$
 (4)

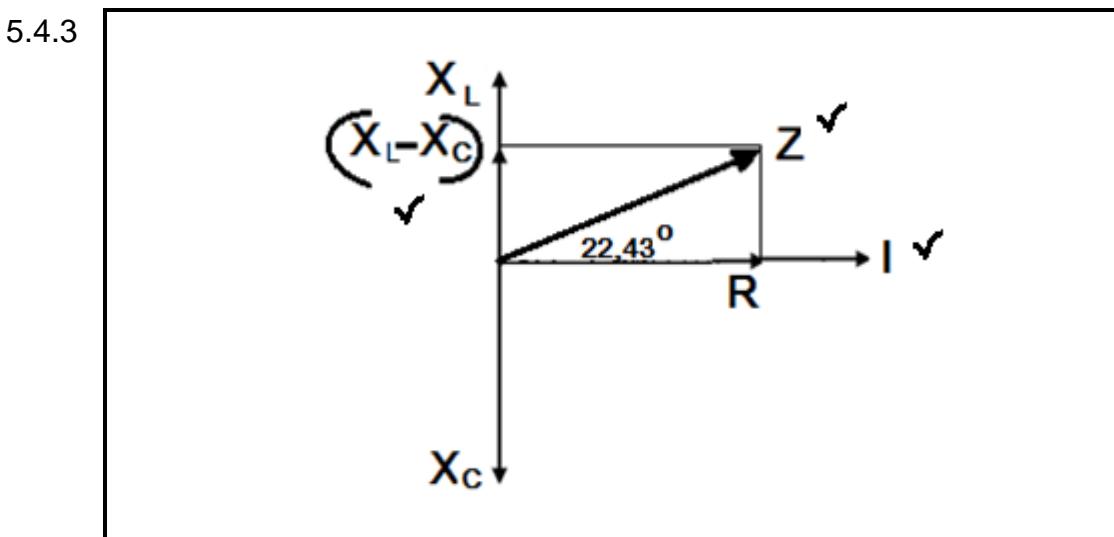5.4.2  $\cos \theta = \frac{R}{Z}$   $Z = \sqrt{22^2 + (23,56 - 14,47)^2} = 23,8 \Omega$   
 $\theta = \cos^{-1} \frac{R}{Z}$  ✓  
 $= \cos^{-1} \frac{22}{23,8}$  ✓  
 $= 22,43^\circ$  naloopend ✓ (3)



(5)  
[20]

**VRAAG 6: LOGIKA**

6.1 Produk van somme is wanneer die Boole-vergelyking opgemaak word van 'n aantal som terme geskei deur 'n produk-teken. ✓

$$Q = (A + B).(A + C).(B + C) \checkmark$$

Som van produkte is wanneer die Boole-vergelyking opgemaak word van 'n aantal produk terme geskei deur 'n som-teken. ✓

$$Q = A.B + A.C + B.C \checkmark$$

(4)

6.2

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

✓✓

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC = Q$$

$$BC(\bar{A} + \bar{A}) + \bar{A}\bar{B}C + ABC = Q \checkmark$$

$$BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC = Q$$

$$C(B + \bar{A}\bar{B}) + ABC = Q \checkmark$$


$$C(B + A)\bar{C} + ABC = Q$$

$$BC + AC\bar{C} + ABC = Q \checkmark$$

$$BC + A(\bar{C} + BC) = Q$$

$$BC + A(C + B) = Q \checkmark$$

$$BC + AC + AB = Q \checkmark$$

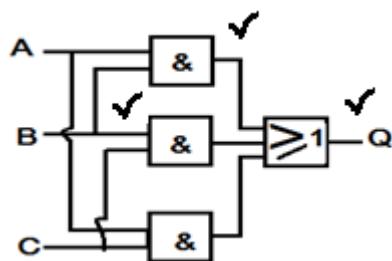


(10)

6.3 6.3.1


$$Q = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{C} \cdot \overline{D}}$$

$$Q = \overline{A \cdot B + B \cdot C + C \cdot D}$$

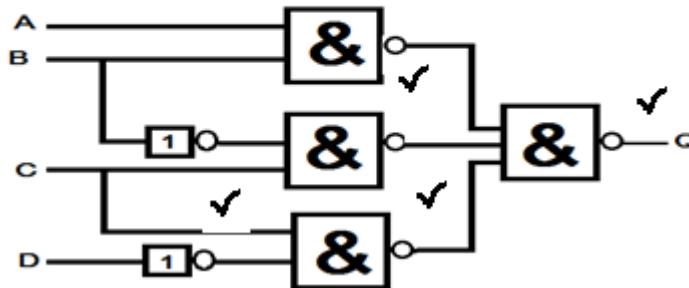(6)  
[20]**VRAAG 7: KOMMUNIKASIE**

- 7.1 7.1.1 1. Menger ✓  
 2. Lokale ossillator ✓  
 3. Audio frekwensie (AF) versterker ✓ (3)
- 7.1.2 FM ontvanger ✓ (1)

7.2

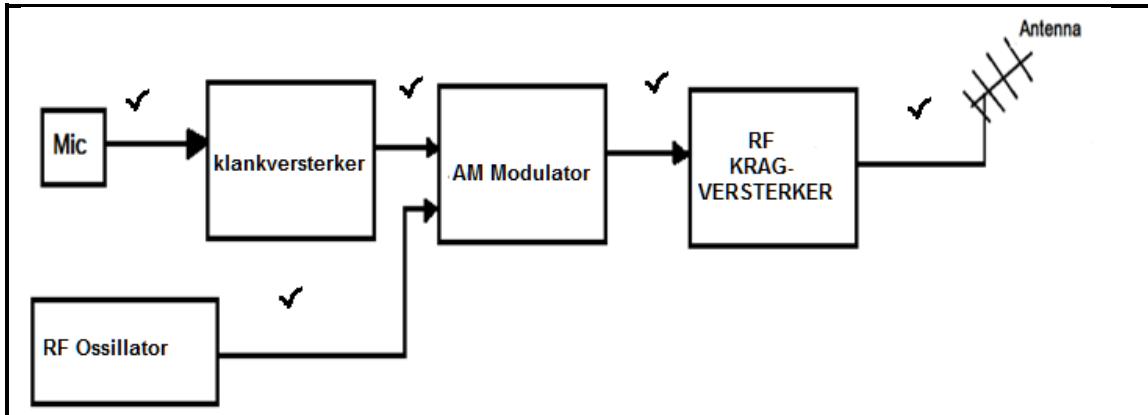

(5)

- 7.3 Foster-Sealy diskriminators is sensitief vir beide frekwensie en amplitude variasies in teenstelling met sommige diskriminators. ✓ Dit vergelyk die inkomende FM-sein teen 'n verwysings-sein ✓ en die verskil tussen die twee seine is die oorspronklike audio-sein. ✓ (3)
- 7.4 Die hooffunksie is om senders en ontvangers aan die elektromagnetiese golwe te koppel. ✓✓ (2)
- 7.5 • Ongesofistikeerde seine kan met eenvoudige toerusting opgespoor word. ✓  
 • Dit gebruik 'n nouer bandwydte as FM. ✓ (2)
- 7.6 • Amplitude-modulasie (AM) ✓  
 • Frekwensie-modulasie (FM) ✓  
 • Puls-modulasie ✓ (3)

[20]

**TOTAAL: 200**